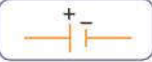


1. Aşağıdakilerden hangisi basit bir elektrik devresinde bulunmaz?

- A) Pil
B) Sigorta
C) Duy
D) Anahtar

2. Elektrik devresini oluşturan her parçalar hangisiyle adlandırılır?

- A) Devre elemanı
B) Devre kablosu
C) Elektrik elemanı
D) Devre şeması

3.  Yandaki devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) anahtar
B) duy
C) pil
D) ampul

4.  Yandaki devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) duy
B) anahtar
C) pil
D) kablo


5.  Yandaki devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) pil
B) duy
C) kablo
D) anahtar

6.  Yandaki devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) duy
B) ampul
C) pil
D) anahtar


7.  Yandaki cisim elektrik devresinde hangi sembolle gösterilir?

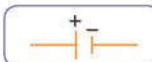- A)  B) 
C)  D) 

8.  Yandaki cisim elektrik devresinde hangi sembolle gösterilir?

- A)  B) 
C)  D) 

9.  Yandaki cisim elektrik devresinde hangi sembolle gösterilir?

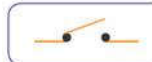- A)  B) 
C)  D) 

10. Aşağıdakilerden hangisi devre elemanlarının sembol kullanılarak çizilmesinin yararlarından birisi değildir?

- A) Pratik ve kolay oluşu nedeniyle zamandan tasarruf sağlar.
B) Elektrikli araçlardaki çok sayıda elektrik devresinin çizimini kolaylaştırır.
C) Elektrik devresinin bölümlere ayrılmasını sağlar.
D) Devre elemanlarının sembollerle gösterimi her ülkede aynı anlamı taşır. Bu da ortak bilim dili oluşmasını sağlar. Bilimsel iletişimi kolaylaştırır.

11. Aşağıdakilerden hangisi olmazsa devre çalışmaz?

- A) pil
B) duy
C) anahtar
D) pil yatağı

12. Aşağıdaki devre elemanlarından hangisi devreyi kontrol etmeye yarar?

- A) duy
B) ampul
C) pil
D) anahtar